

Moč s kompleksnim računom (19)

Ugotovili smo že, da lahko moč na elementu (vezju) predstavimo s tremi »komponentami«.

Delovno moč, ki predstavlja tudi povprečno moč in je enaka $P = \frac{U_m I_m}{2} \cos(\varphi)$, navidezno moč, ki

predstavlja amplitudo nihanja moči okoli povprečne vrednosti (delovne moči) $S = \frac{U_m I_m}{2}$ in jalovo

moč $Q = \frac{U_m I_m}{2} \sin(\varphi)$, ki je izmenjalna moč v smislu pretakanja energije v element (vezje) in iz elementa nazaj v vezje.

To moč bi lahko zapisali tudi s kompleksorji v obliki

$$\underline{S} = \underline{P} + j\underline{Q}, \quad (19.1)$$

oziroma

$$\underline{S} = S (\cos(\varphi) + j \sin(\varphi)) = S e^{j\varphi} \quad (19.2)$$

kjer je $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$. Če upoštevamo še to v enačbi (19.2), ki jo sedaj zapišemo v obliki

$\underline{S} = \frac{I_m U_m}{2} e^{j\varphi_u} e^{-j\varphi_i}$, dobimo s preureditvijo

$$\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{U} \cdot \underline{I}^*, \quad (19.3)$$

pri čemer sta $\underline{U} = U_m e^{j\varphi_u}$ in $\underline{I} = I_m e^{j\varphi_i}$ kompleksorja napetosti in toka.

Če pri enačbi (19.3) upoštevamo še Ohmov zakon v kompleksnem zapisu, dobimo uporabne zveze:

$$\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{I} \underline{Z} \underline{I}^* = \frac{1}{2} |\underline{I}|^2 \underline{Z} = \frac{1}{2} I^2 \underline{Z} = \frac{1}{2} U^2 \underline{Y}^* \quad (19.4)$$

Delovna moč predstavlja realno, jalova pa imaginarno komponento kompleksorja navidezne moči,


$$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} = \operatorname{Re}\left\{\frac{1}{2} I^2 \underline{Z}\right\} = \frac{1}{2} I^2 \operatorname{Re}\{\underline{Z}\} \quad (19.5)$$

$$Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\} = \operatorname{Im}\left\{\frac{1}{2} I^2 \underline{Z}\right\} = \frac{1}{2} I^2 \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} \quad (19.6)$$

Pri gornjih zapisih je potrebno biti previden v toliko, da se zavedamo, da smo tvorili kompleksorje toka in napetosti z upoštevanjem amplitude časovnega signala. Pogosto se v literature pojavljajo

tudi oblike zapisa moči z upoštevanjem efektivnih vrednosti toka in napetosti, ki so od maksimalnih pri harmoničnih signalih manjše za $\sqrt{2}$. Primer zapisa z efektivnimi vrednostmi toka in napetosti bi torej bil $\underline{S} = \underline{U}_{ef} \cdot \underline{I}_{ef}^*$, pri čemer se pogosto index *ef* kar izpušča. Za pravilno uporabe formule za moč moramo torej vedeti, da pri uporabi amplitud signalov upoštevamo faktor $\frac{1}{2}$, pri efektivnih pa je že upoštevan.

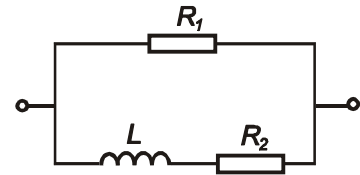Primer: Izračunajmo delovno, jalovo in navidezno moč vezja na sliki, ki je vzbuja z napetostnim signalom $u(t) = 50\sin(\omega t)$ V.
 $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $L = 100$ mH, $\omega = 50$ s⁻¹.



Izračun: V konkretnem primeru je najenostavneje izračunati admitanco vezja, ki je enaka

$\underline{Y} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + j\omega L}$, kar je z vstavitvijo vrednosti enako

$$\underline{Y} = \frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{(5 + j50 \cdot 0,1) \Omega} = 0,1 \text{ S} + \frac{1-j}{10} \text{ S} = 0,1(2-j) \text{ S}.$$

Za določitev moči zadostuje poznavanje absolutne vrednosti napetosti (ali toka). Dobimo

$$\underline{S} = \frac{1}{2} U^2 \underline{Y}^* = \frac{1}{2} (50 \text{ V})^2 \cdot 0,1(2+j) \text{ S} = 125(2+j) \text{ VA},$$

torej je delovna moč 250 W, jalova 125 Var-ov, navidezna pa 279,5 VA. Faktor moči je $\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = 0,45$.

Dodatno: vprašajmo se o močeh na posameznih elementih vezja. Naredimo primerjavo tako, da izračunamo posebej moč na uporih R_1 in R_2 . Moč na uporih R_1 lahko izračunamo neposredno, saj je


na tem uporu celotna priključena napetost in je torej $P_{R1} = \frac{U^2}{2R_1} = \frac{(50 \text{ V})^2}{2 \cdot 10 \Omega} = 125 \text{ W}$. Moč na uporu

R_2 dobimo iz toka skozi ta upor, ki je $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{R_2 + j\omega L}$, oziroma amplituda toka

$$I_2 = \frac{U}{\sqrt{R_2^2 + (\omega L)^2}} = 7,07 \text{ A}.$$

Moč na tem uporu bo torej $P = \frac{1}{2} (7,07 \text{ A})^2 5 \Omega = 125 \text{ W}$.

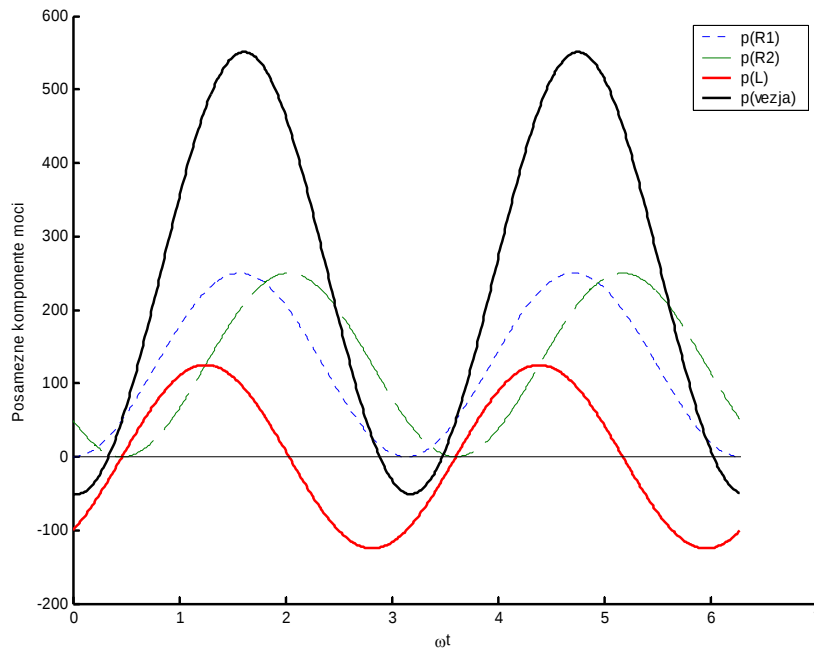Oglejmo si še sliko, ki prikazuje posamezne prispevke moči v vezju ter seštevek.



SLIKA: Posamezne komponente moči na elementih vezja in skupna moč. Moč niha z dvojno frekvenco, na uporih je vedno pozitivna, na tuljavi pa niha okoli ničle. Amplituda izmenjalne moči je jalova moč (125 VAr-ov), amplitudi posameznih delovnih moči pa sta tudi 125 W, skupaj 250 W.

Bilanca moči. Vzemi primer iz prejšnjega poglavja in izračunajmo moč, ki jo v vezje pošilja napetostni generator. Ugotovimo lahko, da je ta moč $p_g(t) = u_g(t) \cdot i_g(t)$ enaka moči vezja. Torej je moč, ki jo generator pošilja v vezje enaka potrošeni moči. Lahko ugotovimo še več: to moč lahko razdelimo v jalovo in delovno in ugotovimo, da mora veljati tudi ta bilanca. Poleg tega velja tudi splošno, za več generatorjev.

Vsota moči virov (generatorjev) = vsota moči na bremenih vezja

Primer: Kot primer lahko vzamemo kar prejšnji primer, kjer smo že ugotovili, da je moč na uporih enaka 125 W, na tuljavi pa 125 Var-ov, skupaj torej $\underline{S} = 125(2 + j)$ VA. Tok v vezje dobimo iz admittance in bo $\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y} = 50 \text{ V} \cdot 0,1(2 - j) \text{ S} = 5(2 - j) \text{ A}$. Moč v vezje bo torej $\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \frac{1}{2} U^2 \underline{Y}^*$, kar pa je ista enačba, s katero smo že izračunali moč vezja.

Kompenzacija jalove moči

Večina električnih naprav ima induktivni karakter, saj za pretvarjanje iz električne v mehansko energijo potrebujejo razna navitja. To so predvsem razni motorji, transformatorji, dušilke, varilni aparati, indukcijske peči, fluorescenčne svetilke in podobno. Ti potrebujejo energijo za vzpostavljanje in »zmanjševanje« magnetnega polja, ki se manifestira v izmenjalni moči, ta pa v jalovi moči, ki je definirana kot amplituda te izmenjalne moči. Ta moč je potrebna a delovanje električnih naprav, torej se ji ne moremo izogniti. Bremini pa ta moč električno omrežje in jo v tem smislu porabnik tudi plačuje. Jalovo moč je navzven mogoče do določene mere kompenzirati, to pomeni, da bremenu dodamo elemente, ki izmenjujejo energijo z bremenom. V ta namen se uporablja vzporedno vezavo kondenzatorjev. Poznamo **popolno in nepopolno kompenzacijo**. Pri popolni kompenzaciji breme navzven deluje kot ohmsko, torej je jalova moč navzven enaka nič, pri nepopolni, pa jalovo moč le zmanjšamo do določene mere. Pogosto za mero kompenzacije uporabimo faktor delavnosti $\cos(\varphi)$. Popolna kompenzacija terja, da je faktor delavnosti enak 1.

Primer: Določimo velikost kompenzacijskega kondenzatorja (kondezatorjev) za popolno kompenzacijo bremena iz primer 1. Kondenzator(je) vežemo vzporedno bremenu.

Izračun: Tudi pri priključenem kondenzatorju je (jalova) moč tuljave še vedno enaka 125 Var-ov, zapišimo jo kot $Q_L = 125 \text{ VAr}$. Ta je pozitivnega predznaka, ki jo kompenziramo z reaktivno

(jalovo) močjo kondezatorja, ki bo $jQ_C = \frac{1}{2}U^2 \underline{Y}_C^* = \frac{1}{2}U^2(-j\omega C)$, oziroma $Q_C = -\frac{1}{2}U^2\omega C$.

Veljati mora $Q_L + Q_C = 0$, oziroma $C = \frac{2 \cdot 125 \text{ VAr}}{U^2 \cdot \omega} = 2 \text{ mF}^a$

SLIKA: Trikotnik moči s prikazom popolne kompenzacije jalove moči.

^a To je precejšnja vrednost za kapacitivnost. V praksi je za izračun primerne kompenzacije potrebno vzeti v obzir vse stroške, torej tudi stroške nabave in vzdrževanja kondenzatorjev, dielektrične izgube, kot tudi število obratovalnih ur v višji in nižji tarifi itd.

Pogosto ne želimo ali pa ne potrebujemo popolne kompenzacije delovne moči. V tem primeru uporabimo kondenzatorje za zmanjšanje, ne pa tudi izničenje jalove moči. Poglejmo kar primer.

Primer: Vzemimo, da želimo za kompenzacijo moči iz primera 1 in 2 uporabiti kondenzator s kapacitivnostjo 0,5 mF. Za koliko procentov bomo zmanjšali jalovo energijo?

Izračun: Z uporabo enakih zvez kot v primeru 2 ugotovimo jalovo komponento moči na kondenzatorju, ki bo $Q_C = -\frac{1}{2}U^2\omega C = -31,25 \text{ VAr}$. Celotno jalovo komponento bomo zmanjšali za $125 \text{ VAr} - 31,25 \text{ VAr} = 93,75 \text{ VAr}$, kar je za 25%. Izračunajmo še faktor moči, ki bo sedaj $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 267 \text{ VA}$ in $\cos(\varphi) = \frac{P}{S} \cong 0,94$.

SLIKA: Trikotnik moči z delno kompenzacijo jalove moči.

Prilagoditev bremena – maksimalna delovna moč

V katerem primeru bo moč na bremenu največja? Enako vprašanje smo si zastavili tudi pri enosmernih vezjih in prišli do zaključka, da bo to tedaj, ko bo upornost bremena enaka nadomestni notranji upornosti gledano s sponk bremena. Pogosto smo jo določili kot Theveninovo ali Nortonovo nadomestno upornost. Tudi pri vezjih z izmeničnimi signali ni dosti drugače.

Ogledati si moramo razmere, ko na realni vir, ki ga lahko opišemo s kompleksorjema napetosti generatorja $\underline{U}_g$ in notranje kompleksne upornosti generatorja $\underline{Z}_g$, priključimo kompleksno breme $\underline{Z}_b$. Moč na bremenu dobimo kot realni del kompleksorja navidezne moči $P = \text{Re}\{\underline{S}_b\}$ in je

$P = \frac{1}{2}I^2 \text{Re}\{\underline{Z}_b\} = \frac{1}{2}I^2 R_b$. Amplitudo toka dobimo iz preproste zveze

$\underline{U}_g = \underline{I}(\underline{Z}_g + \underline{Z}_b) = \underline{I}(R_g + R_b + j(X_g + X_b))$ od koder izpeljemo

$$P_b = \frac{1}{2}R_b \frac{U_g^2}{(R_g + R_b)^2 + (X_g + X_b)^2}. \quad (19.7)$$

Sedaj se vprašamo, v katerem primeru bo ta moč največja. Vsekakor tedaj, ko bo imenovalec čim manjši, to pa bo tedaj, ko bo

$$X_g = -X_b, \quad (19.8)$$

Najprimernejši ohmski upornosti pa bi dobili z odvajanjem moči po določeni upornosti. Ugotovili bi podobno kot pri enosmernih vezjih, da bo delovna moč največja tedaj, kot bosta ohmski upornosti bremena in generatorja enaki:

$$R_g = R_b. \quad (19.9)$$

Če združimo ugotovitve o reaktivnih in ohmskih komponentah v en zapis, lahko zapišemo pogoj za maksimalno delovno moč na bremenu

$$\underline{Z}_g = \underline{Z}_b^* \quad (19.10)$$

In seveda tudi obratno, $\underline{Z}_b = \underline{Z}_g^*$. Ko to velja rečemo tudi, da je breme prilagojeno na harmoničen vir.

Pogoja za maksimalno moč (19.8) in (19.9) vstavimo v enačbo (19.7) in dobimo

$$P_{b,\max} = \frac{U_g^2}{8R_g} = \frac{U_{g,ef}^2}{4R_g} \quad (19.11)$$


Primer: Vir z notranjo upornostjo, ki jo predstavimo z zaporedno vezavo upora $R_g = 10\Omega$ in tuljave z $X_L = \omega L = 10\Omega$ je priključen na breme iz vzporedno vezanega upora in kondezatorja. Določimo vrednosti bremenskih upornosti, da bo na bremenu maksimalna moč.

Izračun: Veljati mora $\underline{Z}_b = \underline{Z}_g^*$, torej tudi $\underline{Y}_b = \frac{1}{\underline{Z}_g^*} = \frac{1}{R_b - j\omega L} = \frac{1}{10 - j10} S = \frac{1+j}{20} S$. Ker je

$\underline{Y}_b = G_b + j\omega C$, mora biti ob izpolnitvi pogoja za maksimalno moč na bremenu

$$G_b = \frac{1}{20} S \Rightarrow R_b = 20\Omega \text{ in } C = \frac{1}{\omega \cdot 20} = 5 \mu F.$$

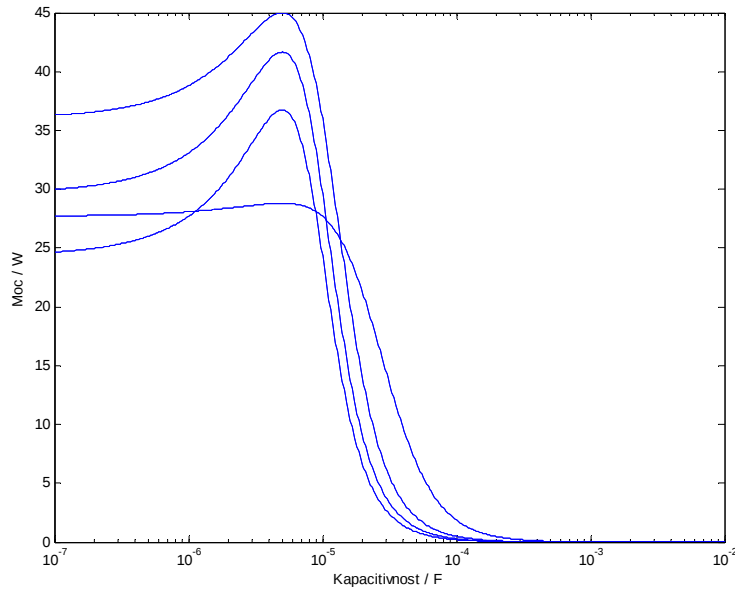SLIKA: Vezje priključeno na kompleksno breme.



SLIKA: Slika prikazuje delovno moč na bremenu pri spreminjanju kapacitivnosti za različne upornosti bremena. Upornosti se vrstijo od 5 Ω , 20 Ω , 35 Ω in 50 Ω . Največjo moč dosežemo (kot pričakovano) pri kapacitivnosti 5 μF in upornosti bremena 20 Ω .

```
% maksimalna moc, Matlab program
Rg=10; L=1e-3; om=1e4; Rb=20; U=60;
Zg=Rg+j*om*L;
for Rb=5:15:50
    ii=2:0.01:7;
    C=10.^(-ii);
    Yb=1/Rb+j*om.*C;
    Zb=1./Yb;
    I=U./(Zg+Zb);
    Pb=0.5*I.*conj(I).*real(Zb);
    semilogx(C,Pb)
    hold on
end
xlabel('Kapacitivnost / F')
ylabel('Moc / W')
```

Kaj pa če ne moremo poljubno izbirati vseh komponent? Na primer, da ima vir le ohmsko ali pa induktivno breme. Potem ugotovimo, da lahko $\underline{Z}_g = \underline{Z}_b^*$ pomnožimo s konjugiranimi vrednostmi in dobimo pravilo, da morajo biti enake absolutne vrednosti bremena in vira:

$$R_b = |\underline{Z}_b| = |\underline{Z}_g| \quad (19.12)$$

Če imamo na razpolago le R_b , mora biti le ta za maksimalno moč enaka $R_b = |\underline{Z}_g|$. Ustrezno se spremeni tudi izraz za maksimalno moč, ki bo sedaj

$$P_{b,max} = \frac{U_g^2}{4(R_g + Z_g)} \quad (19.13)$$

Vprašanja za obnovo:

- 1) Izračun moči s kompleksorjem toka in napetosti.
- 2) Zapis kompleksne moči z delovno in jalovo komponento. Trikotni moči.
- 3) Različni zapisi moči z upoštevanjem Ohnovega zakona.
- 4) Tellegenov stavek – bilanca moči.
- 5) Kompenzacija jalove moči. Priključitev kondenzatorja. Popolna in nepopolna kompenzacija. Izračun potrebne velikost kondenzatorja.
- 6) Prilagoditev moči – maksimalna moč na bremenu: kdaj nastopi, pogoj če je breme kompleksno ali če je čisto realno (upor). Kako določimo potrebno velikost bremena za optimalno prilagositve? Enačba za določitev maksimalne moči.

Primeri izpitnih in kolokvijskih nalog

Izpit, 9. junij 2005
izpit, 14. junij 2006
izpit, 20. junij 2006 (5)
izpit, 14. junij 2006
2. kolokvij, 16. junij 2004
2. kolokvij, 13. 06.2002