

Prehodni pojavi (25)

Z analizo vezij pri priključenih enosmernih ali izmeničnih virih smo se že spoznali. Ugotovili smo, da ima pri linearnih vezjih – s katerimi se večinoma ukvarjamo – tok in napetost na elementih enako obliko kot napajalni viri. Če je vir izmeničen z določeno frekvenco, bo na vseh elementih vezja napetost in tok enake oblike, različna bo le amplituda in faza. Vendar smo pri tem vedno predpostavili, da so viri priključeni že dolgo časa. Povsem drugačne razmere pa imamo v vezju ob priključitvi ali izklopu virov. V tem primeru pride do t.i. **prehodnega pojava**.

Prehodni pojavi. Prehodne pojave srečujemo na vsakem koraku. Dobesedno. Z drsenjem čevljev ob tla se le ti naelektrijo, ob vsakem stiku s tlemi pa razelektrijo. Če ostanemo naelektreni in se približujemo določenemu prevodnemu objektu (recimo kljuki) pride do razelektritve¹.

Tako, kot se prehodni pojavi dogajajo v naravi, jih najdemo tudi pri čisto »elektrotehniških« problemih. Ti nas navsezadnje še najbolj zanimajo. Na primer polnjenje praznega avtomobilskega akumulatorja. Pa tudi njegovo praznjenje. Še več pojavov prehodnih pojavov lahko najdemo v avtomobilu. Morda najbolj zanimiv je vžigalni sistem s tuljavo z zelo velikim številom ovojev. Če skozi tuljavo teče enosmeren tok, je padec napetosti na tuljavi odvisen le od upornosti ovojev tuljave. Če pa ta tok v hipu prekinemo, pride do induciranja napetosti na tuljavi, ki je lahko ob

¹ Ta razelektritev nastopi pri napetostih 5 do 15 kV z maksimalnim tokom do 1 A. To je precejšen tokki pa traja izredno malo časa (reda μs), poleg tega je koncentriran le pri mestu nastopa razelektritve, potem pa se razširi na večje območje¹. To neprijetnost lahko zmanjšamo z zmanjšanjem upornosti med telesom in zemljo. Ta upornost naj ne bi bila večja od 100 M Ω , kjer pa je verjetnost razelektritve posebno velika, pa naj ne bo manjša od 50 k Ω . V posebnih primerih (nevarnost eksplozij) je potrebno uporabiti oblačila, katerih upornost ne sme preseči velikosti G Ω . V primeru naravnih materialov to običajno ni problem, je pa potrebno to upoštevati pri umetnih materialih¹. Znan nam je tudi pojav razelektritve ob stiku s karoserijo avta, ki nas neprijetno strese. Še bolj neprijetno je lahko ob razelektritvi naboja nevihtnega oblaka. Zamislimo si razelektritev kondenzatorja, ki se naelektri na napetost med 10 MV in 100 MV. Tokovi razelektritve so velikosti nekaj deset do 150 kA, dogodek pa lahko traja nekaj sto mikrosekund¹. Med zemljo in ionosfero je konstantna visoka napetost, zemlja pa je bolj pozitivno naelektrena. Sistem si lahko predstavljamo kot velikanski kondenzator s kapacitivnostjo 5000 F, ki se počasi polni preko »izgubne« upornosti ozračja.

/

hipni spremembi toka zelo velika, saj velja $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$. Ob veliki induktivnosti in

hipni spremembi toka je lahko napetost med kontaktoma tuljave tako velika, da pride do razelektritve s preskokom iskre. Ta pa povzroči malo eksplozijo stisnjenega bencina, ta premik bata in že smo na poti. S prehodnim pojavom imamo opravka pri vsakem električnem vezju, ki ga občasno priključimo na napajanje ali pa izklopimo. Elemente vezja je torej potrebno dimenzionirati tudi za delovanje pri teh razmerah in ne le v stacionarnem stanju.

Analiza prehodnega pojava. Za analizo prehodnega pojava se moramo vrniti k opisu napetosti in tokov na elementih vezja. Še vedno veljata Kirchhoffova zakona in osnovne zveze, kot so

UPOR:	$u(t) = R \cdot i(t) \Leftrightarrow i(t) = G \cdot u(t)$
KONDENZATOR:	$u(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + u_{C0} \Leftrightarrow i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$
TULJAVA:	$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Leftrightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt + i_{L0}$

Postopek analize vezij pri prehodnem pojavu je sledeč:

Zapišemo enačbe vezja po preklopu z uporabo Kirchhoffovih zakonov. Tako tvorimo sistem (ene ali več) diferencialnih enačb, ki jih je potrebno rešiti. V ta namen potrebujemo še t.i. začetne pogoje, to je stanje na elementih vezja tik po preklopu (ob začetku prehodnega pojava).²

Začetni pogoji. Napetost na kondenzatorju je integral toka skozi kondenzator. Tudi če se tok hipoma spremeni, se lahko napetost spremeni le postopoma, zvezno. To pa tudi pomeni, da bo morala biti napetost na kondenzatorju tik pred spremembo enaka napetosti tik po spremembi, kar lahko zapišemo kot

$$u_C(0^+) = u_C(0^-). \quad (25.1)$$

² Že pri analizi vezij z izmeničnimi signali bi lahko zapisali sistem diferencialnih enačb in ga tudi reševali. Temu smo se elegantno izognili z vpeljavo kompleksorjev in kompleksnega računa, pri čemer smo reševanje sistemov diferencialnih enačb prevedli v sistem navadnih algebrskih enačb. Odvajanje

je bilo ekvivalentno množenju z $j\omega$, integracija pa deljenju z $j\omega : \left(\frac{1}{j\omega} \right)$.

/

Enako trditev ne moremo postaviti tudi za tok skozi kondenzator, le ta se lahko spremeni tudi hipoma.

Začetni pogoj za tok ali napetost na tuljavi ugotovimo s podobnim razmislekom, le da se pri tuljavi ne more hipoma spremeniti tok skozi tuljavo (lahko pa se napetost). Zato velja

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad (25.2)$$

Ta dva pogoja nam zadostujeta, da z razmislekom ugotovimo vrednost napetosti ali toka na poljubnih elementih v vezju tok ob prekopu.

Primer 1: Polnjenje kondenzatorja. Ob času $t = 0$ priklopimo kondenzator in zaporedno vezan upor na enosmerni vir napetosti 12 V. Določimo časovni potek napetosti in toka na kondenzatorju. $R = 10\Omega$, $C = 100\mu\text{F}$.

SLIKA: Shema vezja

Izračun:

Uporabimo 2 Kirchhoffov zakon $U_g = u_R(t) + u_C(t)$ in zvezi med tokom in napetostjo na upor in kondenzatorju $U_g = iR + \frac{1}{C} \int i \cdot dt$. Z odvajanjem dobimo diferencialno enačbo za tok skozi kondenzator³ $0 = R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C}$. Dobimo diferencialno enačbo prvega reda s konstantnima koeficientoma, pa še homogeno povrhu (levi del je enak nič). Načinov reševanje takih enačb je več, predvsem pa pri enostavnih sistemih diferencialnih enačb poznamo nastavek za rešitev. Pri tovrstnih diferencialnih enačbah so rešitve eksponentne funkcije, zato si lahko obetamo rešitev toka v obliki $i = Ae^{\lambda t}$. Ta nastavek uvrstimo v diferencialno enačbo in dobimo $\left(\lambda + \frac{1}{RC}\right) Ae^{\lambda t} = 0$.

³ Ta tok običajno imenujemo kar polnilni tok, saj pri tem prehodnem pojavu elektrimo kondenzator z nabojem. Naboj je sorazmeren napetosti na kondenzatorju, saj velja $Q(t) = C \cdot u(t)$.

Očitno bo enačbi zadoščeno, če bo $\lambda = -\frac{1}{RC}$, rešitev pa bo oblike

$i(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$, kjer je $\tau = RC$. Tau ima enoto časa, zato mu tudi pravimo **časovna konstanta**.

Določiti moramo še konstanto A. V ta namen moramo upoštevati začetni pogoj, ki ga dobimo ob upoštevanju enačb (25.1). Ker bo napetost na kondenzatorju pred začetkom prehodnega pojava enaka kot tik po preklopu, bo $u_C(0^+) = 0\text{ V}$, torej bo vsa


napetost na uporih $u_R(0^+) = U_g$, tok pa bo enak $i(0^+) = \frac{u_R}{R} = \frac{U_g}{R}$. To pa je začetni

pogoj, ki ga potrebujemo za dokončno rešitev. Vstavimo ga v nastavek in dobimo

$i(0^+) = \frac{U_g}{R} = A$. Rešitev bo torej $i(t) = \frac{U_g}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$. Napetost na uporih je sorazmerna temu

toku, napetost na kondenzatorju pa lahko dobimo z integracijo toka v skladu z enačbo **Error! Reference source not found.** ali pa kar kot razliko priključene napetosti in

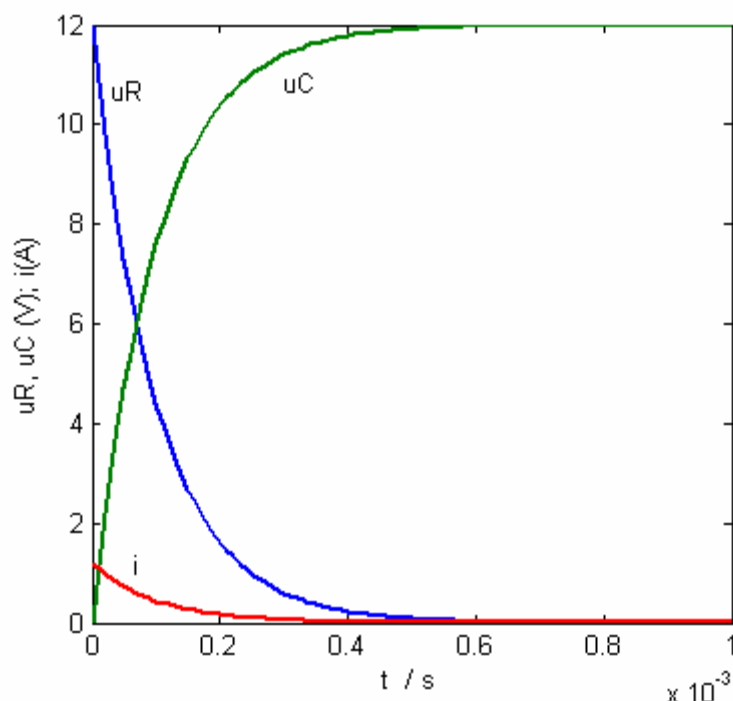napetosti na uporih. Enaka bo $u_C(t) = U_g \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$.




SLIKA: Prikaz napetosti na uporih in kondenzatorju (u_R) in (u_C) ter toku pri prehodnem pojavu polnjenja kondenzatorja preko upora.

/

Časovna konstanta. Za zgornji primer je časovna konstanta $100 \mu\text{s}$. V tem času pade napetost na upor za $e^{-\frac{t}{\tau}} = e^{-1}$ ali na 37 % začetne vrednosti. V času 2τ pade na 13,5 % in v času 5τ že pod 1 % začetne vrednosti. Časovno konstantno dobimo lahko tudi iz naklona signala v času $t = 0$ (ob preklopu).

Močnostne razmere. Moč na uporu je $p_R(t) = i^2 R$, na kondenzatorju pa
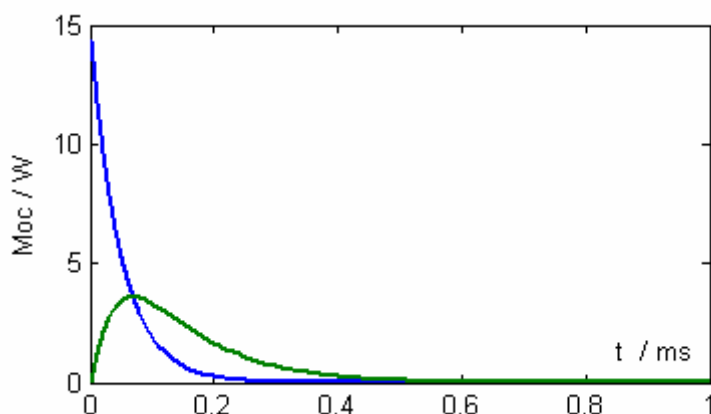
$$p_C(t) = i_C \cdot u_C = C u \frac{du}{dt}.$$




SLIKA: Moč na uporu (modra) upada s tokom, na kondenzatorju (zelena) pa narašča, doseže maksimum in upada proti nič.

Energijske razmere. Energija na uporu, ki predstavlja Joulske izgube, je enaka

$$W_R(t) = \int_0^t Ri^2 \cdot dt = \frac{U_g^2 C}{2} \left(1 - e^{-\frac{2t}{\tau}} \right), \quad \text{na} \quad \text{kondenzatorju} \quad \text{pa}$$
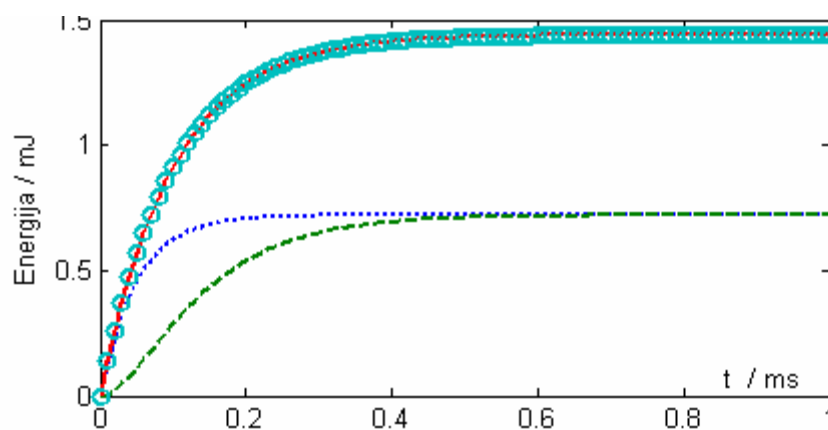
$$W_C(t) = C \frac{u_C^2}{2} = \frac{CU_g^2}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)^2.$$



SLIKA: Energijske razmere pri polnjenju kondenzatorja: Energija na kondenzatorju (črtkana črta) narašča, naraščajo pa tudi joulske izgube (pikčasta črta) na upor. Vsota (polna rdeča črta) je energija, ki je enaka energiji, ki jo elementom zagotavlja vir (krogci).

Primer 2: Praznjenje kondenzatorja. Vzemimo, da se je kondenzator polnil do časa $t = 2\tau$, nato pa vir odklopimo in ga hkrati preklopimo na upor $R_2 = 100 \Omega$. Določimo tok praznjenja in napetost na kondenzatorju.

SLIKA vezja.

Izračun: Poteka podobno kot v prejšnjem primeru. Dobimo enačbo

$$0 = (R_1 + R_2) \frac{di}{dt} + \frac{i}{C}. \text{ Rešitev bo enake oblike, torej } i(t) = Ae^{-\frac{t}{(R_1+R_2)C}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ kjer pa}$$

bo sedaj časovna konstanta daljša, enaka 1,1 ms (prej 0,1 ms). Drugačen je začetni pogoj, saj bo sedaj ob preklopu ostala napetost na kondenzatorju nespremenjena in enaka $u_C(t = 2\tau) = U_g (1 - e^{-2}) \approx 0,86 \cdot U_g$. Ta napetost bo v trenutku preklopa tudi enaka napetosti na obeh uporih, torej bo tok v času $t(2\tau)$ enak

$$i(2\tau^+) = \frac{0,86 \cdot U_g}{R_1 + R_2} = \frac{0,86 \cdot 12V}{110\Omega} \approx 0,094 A. \quad \text{Konstanta } A \text{ bo torej}$$

$$i(2\tau) = Ae^{-\frac{2\tau}{(R_1+R_2)C}} = Ae^{-2} = 0,094 A \Rightarrow A = 0,697 A. \quad \text{Tok bo torej}$$

$$i(t) = 0,697 e^{-\frac{t}{(R_1+R_2)C}} A. \text{ Napetost na uporoma bo enaka napetosti na kondenzatorju}$$

$$u_R(t) = u_C(t) = 76,67 e^{-\frac{t}{\tau}} V.$$

Dodatno: Ob času $t = 4\tau$ zopet vklopimo generator preko upora 10Ω . Kakšen je sedaj potek polnjenja?

Izračun: Začetni pogoj je napetost na kondenzatorju

$$u_C(t = 4\tau) = 78,67e^{-\frac{4\tau}{\tau}} \text{ V} = 1,44 \text{ V}$$

Oglejte si tudi primer simulacije s programom Spice na koncu poglavja. Prvi primer je ravno [simulacija polnenja in praznenja kondenzatorja](#), ki je priključen na vir napetosti s periodičnimi pulzi.

Primer 3: Vklon tuljave. Poglejmo še primer vklopa tuljave in zaporedno vezanega upora na enosmerno napetost U_g ob času $t = 0$ s.

SLIKA vezja.

Ob vklopu bo napetost generatorja enaka vsoti napetosti na uporu in tuljavi:

$$U_g = u_R(t) + u_L(t) = iR + L \frac{di}{dt}. \text{ Dobili smo diferencialno enačbo prvega reda s}$$

konstantnima koeficientoma – nehomogeno. Rešitev homogene enačbe zopet iščemo

v obliki $i = Ae^{\lambda t}$ in dobimo $\left(\lambda + \frac{R}{L}\right)Ae^{\lambda t} = 0$, od koder je $\lambda = -\frac{R}{L}$ in

$$i = Ae^{-\frac{t}{L/R}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}. \text{ Tau je časovna konstanta in je enaka } \tau = \frac{L}{R}.$$

Zopet potrebujemo začetni pogoj, ki bo sedaj tok skozi tuljavo, ki mora ostati nespremenjen tudi ob preklopu. Ker je bil ob preklopu enak nič, mora biti torej $i(0^+) = 0 \text{ A}$. Če to vstavimo v enačbo $0 = Ae^0$ dobimo $A=0$, kar očitno ne bo v redu.

Pozabili smo namreč na rešitev nehomogenega dela enačbe. En od načinov je reševanje z variacijo konstante, kjer postane konstanta A funkcija časa $A(t)$. Z odvajanjem take enačbe in uvrstitvijo v diferencialno enačbo dobimo

$$U_g = R(Ae^{\lambda t}) + L(A'(t)e^{\lambda t} + \lambda Ae^{\lambda t}) = LA'(t)e^{\lambda t} \text{ oziroma } A' = \frac{U_g}{L}e^{-\lambda t}. \text{ Z integracijo}$$

konstante dobimo $A = \frac{1}{-\lambda} \frac{U_g}{L} e^{-\lambda t} + B = \frac{U_g}{R} e^{-\lambda t} + B$. Rešitev torej iščemo v obliki

$$i = Ae^{\lambda t} = \frac{U_g}{R} + Be^{\lambda t}. \text{ Konstanto B sedaj določimo iz začenega pogoja (tok enak nič)}$$

in bo torej enaka $B = -\frac{U_g}{R}$. Končni rezultat je torej $i = Ae^{\lambda t} = \frac{U_g}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$. Napetost

na uporah je sorazmerna temu toku, napetost na tuljavi pa odvodu toka:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_g e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Drugi način reševanja:

Diferencialno enačbo zapišemo v obliki $i - \frac{U_g}{R} = -\frac{L}{R} \frac{di}{dt}$ in jo delimo z $i - \frac{U_g}{R}$ in

množimo z dt : $\frac{di}{i - \frac{U_g}{R}} = -\frac{R}{L} dt$. Sedaj jo integriramo in dobimo $\int_{i(0^+)}^{i(t)} \frac{di}{i - \frac{U_g}{R}} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$

Rezultat je $\frac{i(t) - \frac{U_g}{R}}{i(0^+) - \frac{U_g}{R}} = e^{-\frac{t}{\tau}}$, po preureditvi in upoštevanju začetnega pogoja

$i(0^+) = 0 \text{ A}$ pa dobimo $i(t) = \frac{U_g}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$. Rezultat je seveda identičen kot v prejšnjem primeru.

»Obrtniška metoda«

Ugotovili bi lahko, da prehodni pojav v primeru uporabe le enega kondenzatorja ali tuljave v vezju vedno lahko zapišemo v obliki diferencialne enačbe prvega reda (s konstantnimi koeficienti), katere **rešitev je vedno oblike** $Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$. Določiti moramo le konstanti A , B in časovno konstanto τ .


Eno od konstant dobimo iz začetnega pogoja, drugo pa lahko določimo s premislekom o razmerah po prehodnem pojavu – v stacionarnem stanju. Tedaj bodo v primeru vklopa ali izklopa enosmernega napajanja nastopile enosmerne razmere, v katerih ostane le še vpliv ohmskih upornosti. Upornost kondenzatorja je v idealnih enosmernih razmerah neskončna – skozenj ni toka. Upornost tuljave v enosmernih razmerah pa je le v smislu upornosti navitja. To upornost pri idealni tuljavi zanemarimo. Napetost na tuljavi pri enosmernih razmerah je torej enaka nič. Z upoštevanjem teh lastnosti na enostaven način ugotovimo poljubno napetost ali tok ob koncu prehodnega pojava. Ugotoviti moramo le še časovno konstanto τ , ki pa bo

vedno oblike RC ali L/R , pri čemer bo R notranja (Theveninova) upornost gledana s ponk kondenzatorja ali tuljave. Prikažimo uporabo tega načina reševanja na naslednjem primeru.

Primer 4: Določimo tok skozi tuljavo med prehodnim pojavom za vezje na sliki.

$$R_g = 10\Omega, \quad R_1 = 20\Omega, \quad R_2 = 40\Omega, \quad L = 20\text{mH}, \quad U_g = 10\text{V}$$

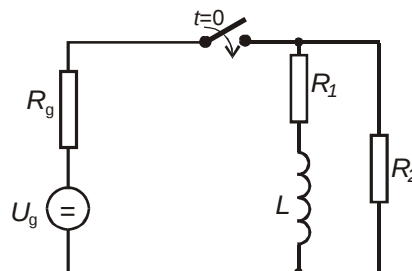Začetni pogoj določimo iz toka skozi tuljavo tik ob preklopu, ki bo enak kot tik pred preklopom, torej 0 A. Ko bo prehodni pojav izzvenel, bo tok skozi upor R_g



$$i_g(t \rightarrow \infty) = \frac{U_g}{R_g + R_1 \parallel R_2} = \frac{10\text{V}}{10\Omega + \frac{20 \cdot 40}{60}\Omega} = 0,4286\text{A}. \quad \text{Tok skozi tuljavo pa bo}$$

$$i_L(t \rightarrow \infty) = 0,4286\text{A} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \approx 0,29\text{A}. \quad \text{Tok skozi tuljavo ob začetku prehodnega}$$

pojava bo torej enak nič, na koncu pa 0,29A. Ta pogoja vstavimo v nastavek in dobimo

$$0 = A + B$$

$$0,29 = B$$


$$\text{Tok skozi tuljavo bo torej enak } i_L(t) = \underline{\underline{0,29(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\text{A}}}. \quad \text{}$$

Manjka le še časovna konstanta, ki je $\tau = \frac{L}{R_{Th}}$,


$$R_{Th} = R_g \parallel R_2 + R_1 = \frac{10 \cdot 40}{50}\Omega + 20\Omega = 28\Omega. \quad \text{Časovna konstanta je torej } \tau \approx 0,71\text{ ms}.$$

Analiza s programi za simulacijo vezij - SPICE. V srednjih šolah je za simulacijo vezij precej popularen program Electronic WorkBench (EWB), bolj izpopolnjena in profesionalna varianta pa je program SPICE. Obstaja mnogo verzij programa, nekatere od njih so brezplačne, druge plačljive. Eno od verzij programa (SPICE OPUS) razvijajo tudi na naši fakulteti (fides.fe.uni-lj.si/spice). SPICE omogoča različne načine simulacije, enosmerno, izmenično, tranzientno (prehodni pojavi), pogosto pa omogoča tudi simulacijo šumnih lastnosti, Fourierove analize, analizo

občutljivosti itd. Omogoča simulacijo množice različnih elementov, od linearnih do nelinearnih, sklopljenih, pogosto pa omogoča uporabo že prednastavljenih modelov. Nekatere za lažje delo podajo že proizvajalci elementov. Tu predstavljam primer uporabe programa 5Spice, ki je posebno primeren za začetniško uporabo, saj omogoča grafično postavitev elementov vezja in je v osnovni verziji brezplačen za uporabo (www.5spice.com).

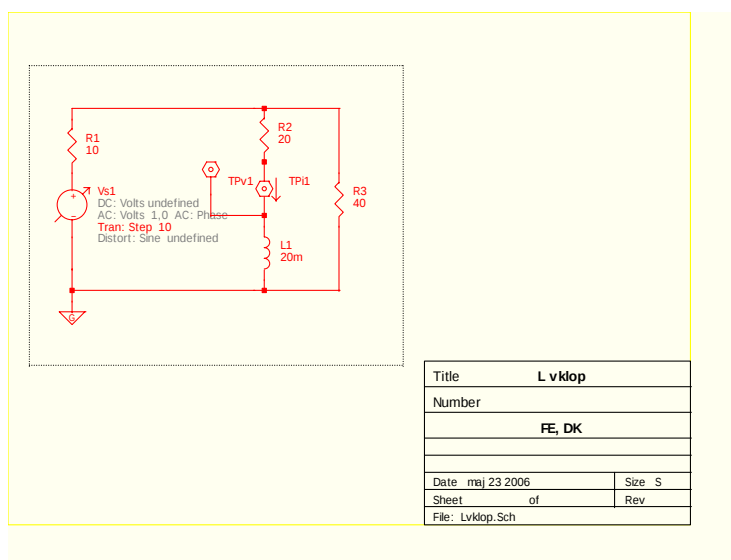


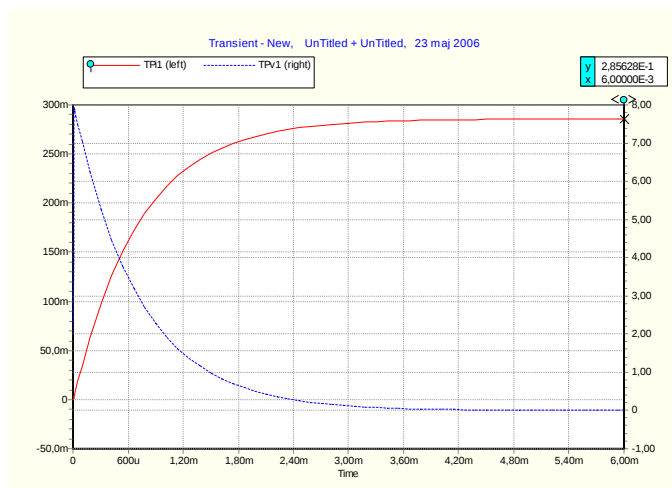
SLIKA: Grafično oblikovanje analiziranega vezja s programom 5Spice.





SLIKA: Primer vklopa induktivnega bremena. Na sliki tok skozi tuljavo (rdeča polna črta) in napetost na tuljavi (modra črčkana črta). Slika dobljena s simulacijo s programom 5Spice.

Prikažimo še nekaj primerov analize prehodnih pojavov s programom 5Spice:

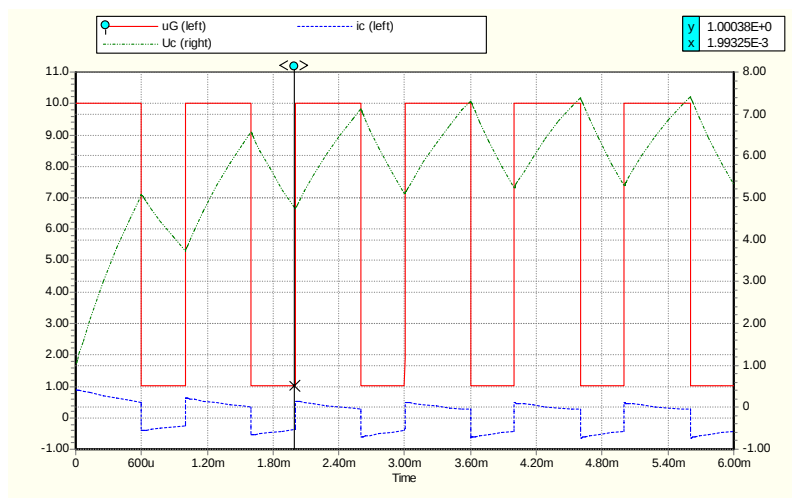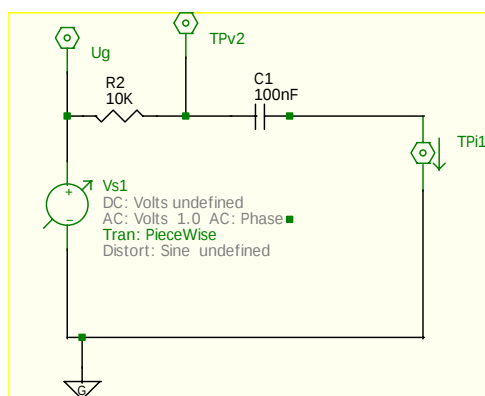1) Prikllop zaporedno vezanega kondenzatorja na napetostni generator pravokotnih pulzov amplitude 10V. Na sliki napetost na generatorju (polna rdeča črta), tok v vezju (modra črtkana) in napetost na kondenzatorju (zelena črtkana). Napetost na kondenzatorju v času trajanja pulza eksponentno narašča v skladu s spoznanimi enačbami, v času izklopa pa upada. V začetku narašča napetost na kondenzatorju hitreje (ker je kondenzator prazen), v nekaj periodah pa se začne ponavljati. V času praznenja kondenzatorja se smer toka spremeni. Tok skozi kondenzator se spreminja skokovito, napetost pa zvezno.




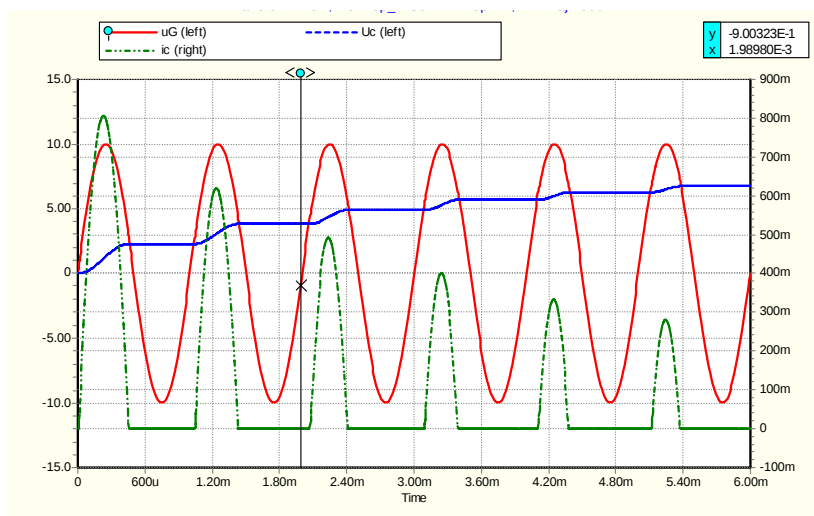
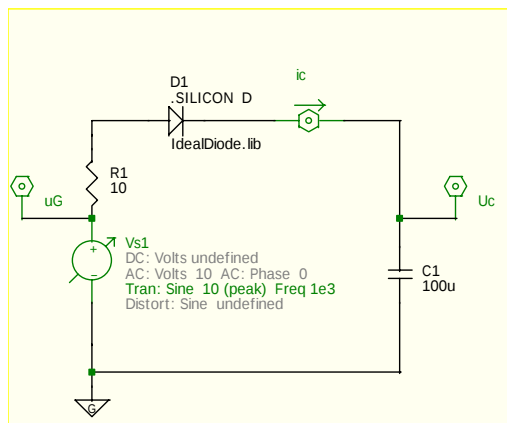
2.) Polnenje kondenzatorja pri zaporedni vezavi upora in kondenzatorja ter diode priključene na izmenični vir napetosti amplitude 10 V (polna rdeča črta). V pozitivni polperiodi dioda prevaja, napetost na kondenzatorju raste (polna modra črta). V negativni polperiodi dioda ne prevaja – tok je enak nič (črtkana zelena črta), ves padec napetosti je na diodi, napetost na diodi ostaja enaka. V realnih razmerah napetost na kondenzatorju v negativni polperiodi nekoliko pada zaradi neidealnega kondenzatorja in zapornega toka diode, ki je majhen vendar različen od nič.




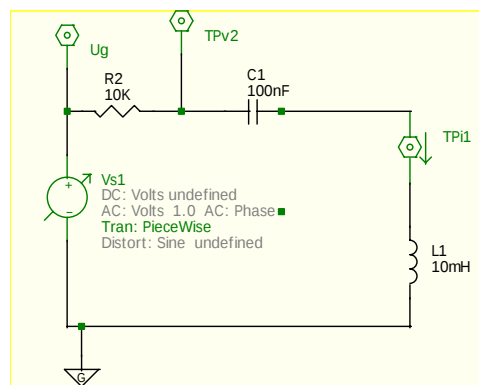3) Odklop in vklop enosmernega vira od zaporedne vezave upora, kondenzatorja in tuljave.


Ob vklopu začne strmo naraščati tok v vezju (zelena črtkana črta), obenem pa močno naraste napetost na tuljavi (oranžna črtkana črta). Tok doseže svoj maksimum in nato pade zlagoma na nič amperov. Napetost na kondenzatorju (polna modra črta) je nič ob vklopu in ob koncu prehodnega pojava doseže napetost vira.



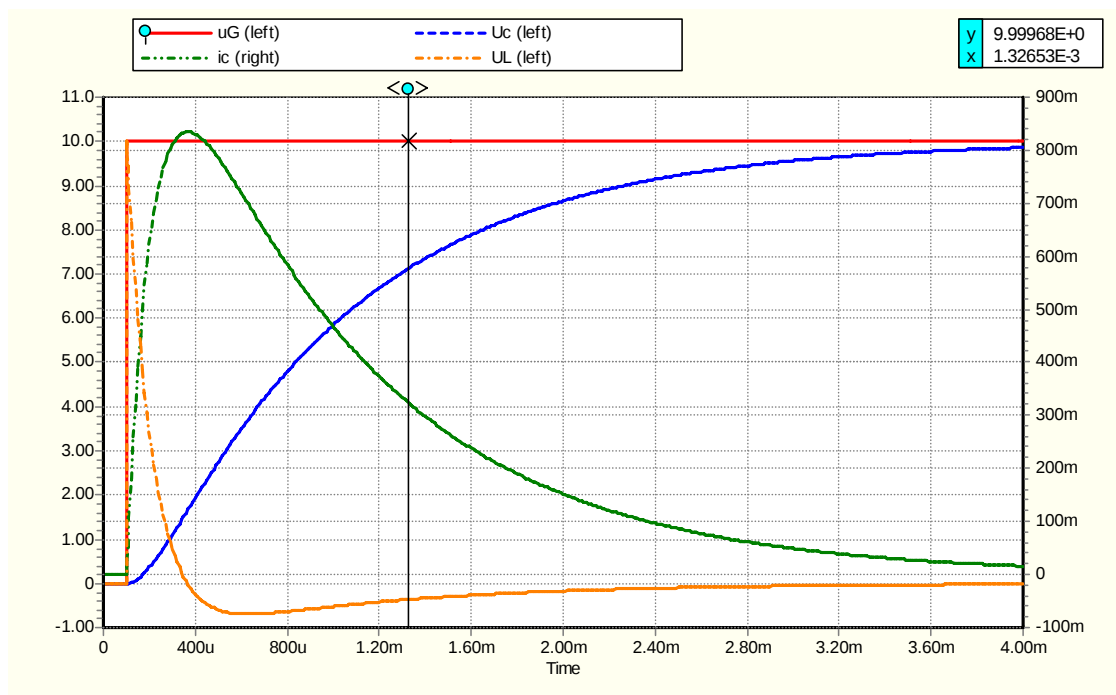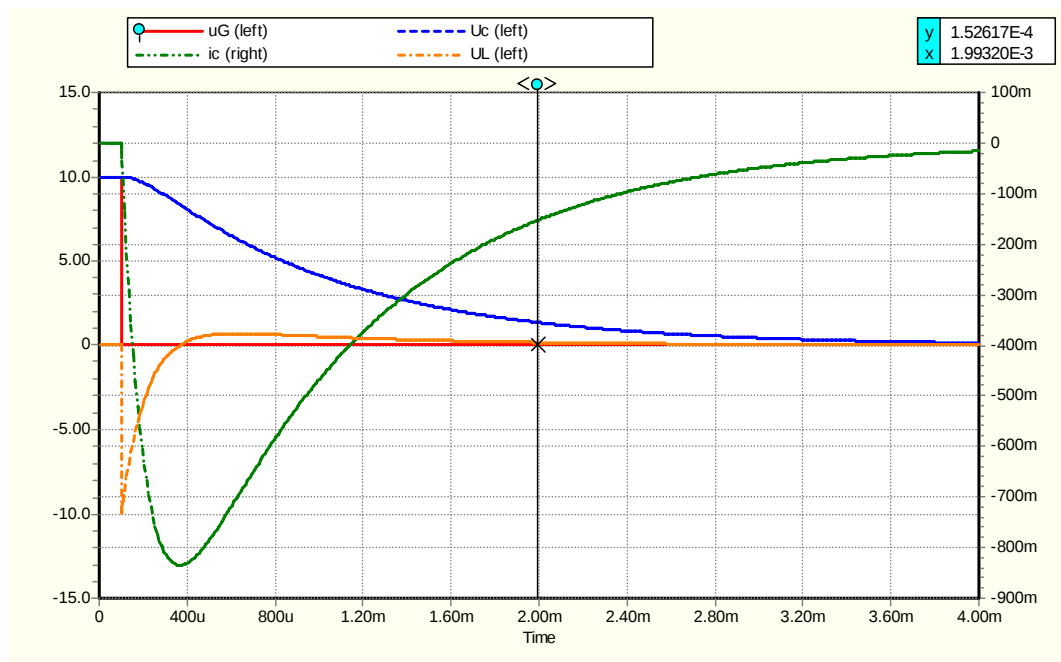

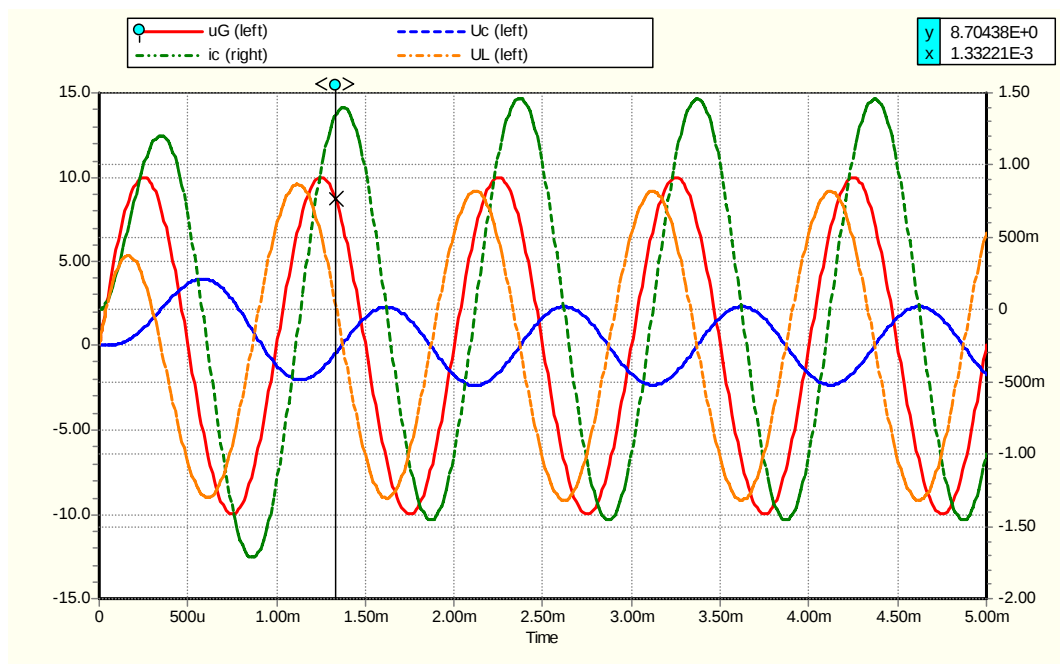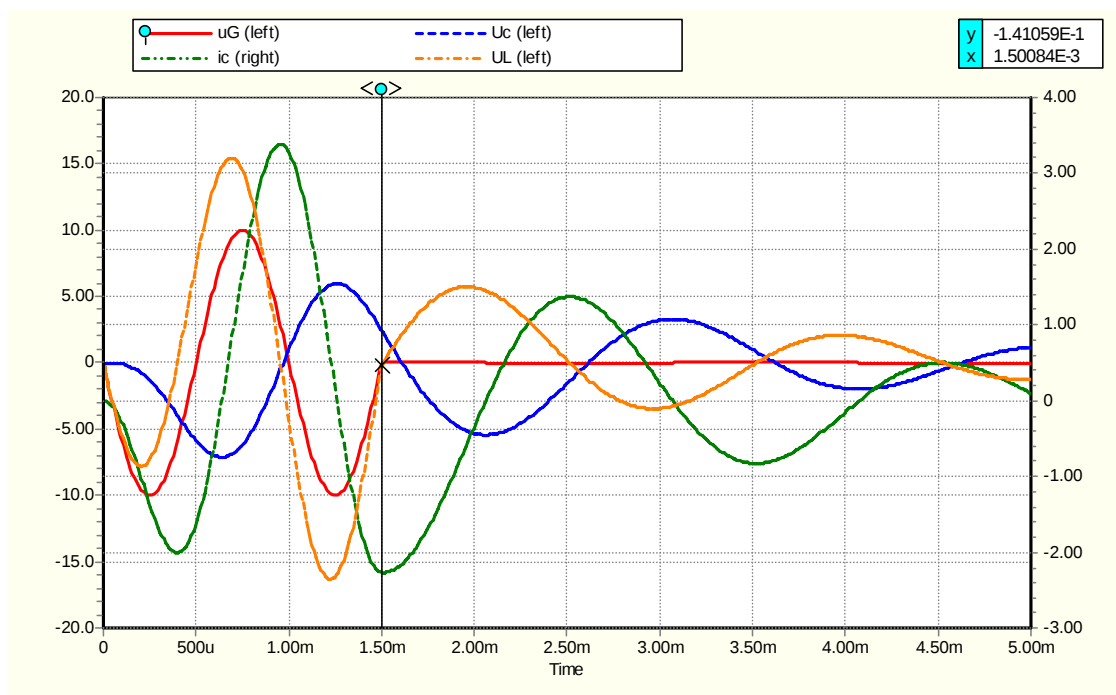
4) Vkllop izmeničnega vira na zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja.**5) Izklop izmeničnega vira na zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja**

. ($R=1\ \Omega$, $L=1\ \text{mH}$, $C=100\ \mu\text{F}$).



6) Izklop izmeničnega vira na zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja.

($R=10\ \Omega$, $L=1\ \text{mH}$, $C = 100\ \mu\text{F}$). 10x večja upornost povzroči nadkritično nihanje.

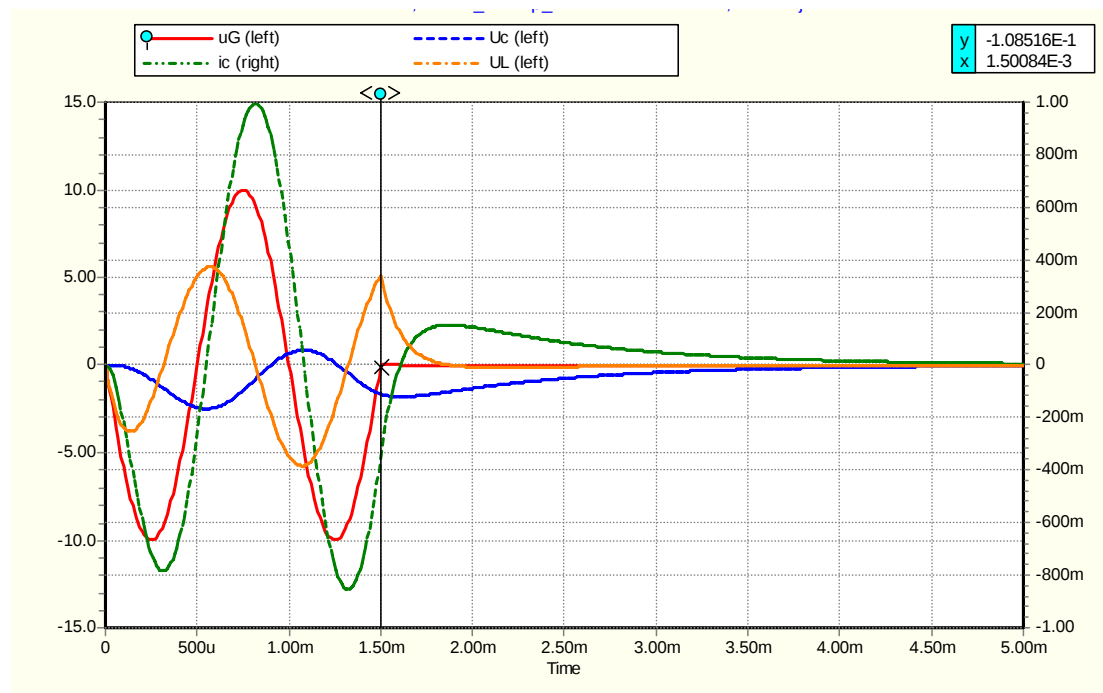**Vprašanja za obnovo:**

- 1) Kaj je to prehodni pojav? Kdaj nastopi?
- 2) Prehodni pojav v vezjih: kako ga zapišemo z enačbami?
- 3) Osnovne zveze med tokom in napetostjo na uporu, tuljavi in kondenzatorju.
- 4) Začetni pogoji.
- 5) Rešitev diferencialne enačbe: nastavek.
- 6) Časovna konstanta.
- 7) Primer polnjenja in praznjenja kondenzatorja.
- 8) Primer vklopa in izklopa tuljave.

Primeri kolokvijskih in izpitnih nalog:

Kolokvij, 9.6.2000, 2 kolokvij 12.04.2001, Izpit 03. 12. 2002, Izpit 20. aprila 2005, izpit 17. 4. 2003, Izpit 13. september 2005, IZPIT 14. 09. 2004.